

طراحی سیستم های دیجیتال

دانشکده مهندسی کامپیوتر

استاد فصاحتی
بهار ۱۴۰۳


مهدی علی نژاد، ۴۰۱۱۰۶۲۶۶



تمرین اول

سوال ۱

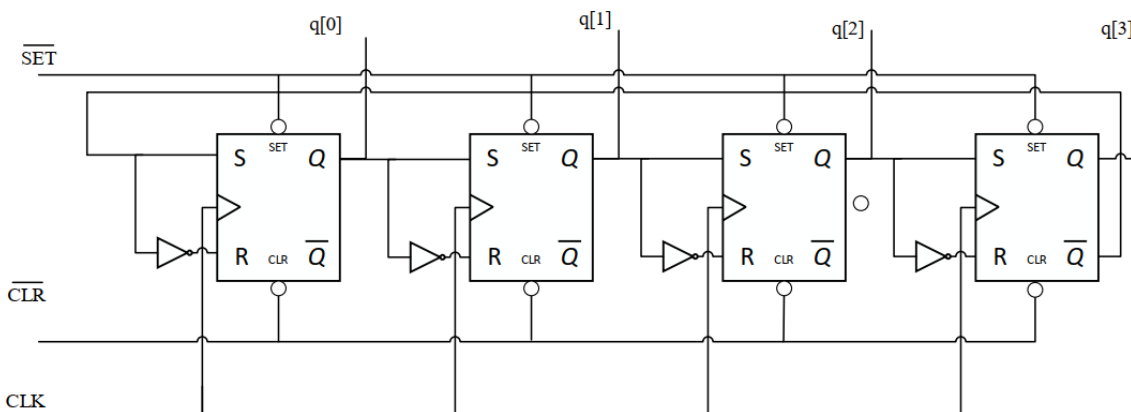- ۱- الف) سخت افزار زیر را در وریلاگ توصیف کنید (ورودی های SET و CLR به صورت ناهم زمان هستند).
 ب) خروجی های ممکن سخت افزار زیر را مشخص کنید.
 پ) برای آن یک ماژول بسترآزمون^۱ (ماژول تحریک^۲) نوشته که تمامی حالات را در ابزار شبیه سازی ModelSim مورد آزمون قرار دهد.
توجه: سیگنال های ورودی و خروجی در توصیف وریلاگ با نام سخت افزار یکسان باشند.



(آ)

Project - D:/HWs/DSD/HW1/DSDHW11				
Name	Status	Type	Order	Modified
SRFF.v	✓	Verilog	0	03/21/24 12:35:18 AM
johnson_counter.v	✓	Verilog	2	03/21/24 12:44:59 AM
TB.v	✓	Verilog	1	03/21/24 12:44:07 AM

```

HW1 > johnson_counter.v
1  module johnson_counter (
2      input CLK, SET, CLR,
3      output [3:0]q
4  );
5
6  wire inner_c;
7  SRFF srff0(inner_c, ~inner_c, CLK, SET, CLR, q[0]);
8  SRFF srff1(q[0], ~q[0], CLK, SET, CLR, q[1]);
9  SRFF srff2(q[1], ~q[1], CLK, SET, CLR, q[2]);
10 SRFF srff3(q[2], ~q[2], CLK, SET, CLR, q[3], inner_c);
11
12 endmodule //johnson_counter
13

```

```

1  module SRFF (
2      S, R, clk, SET, CLR,
3      Q, Q_not
4  );
5
6  input wire S, R, clk, SET, CLR;
7  output reg Q, Q_not;
8
9  always @ (posedge clk or negedge CLR or negedge SET)begin
10     if(~CLR)
11         Q <= 0;
12     else if(~SET)
13         Q <= 1;
14     else begin
15         case({S,R})
16             2'b00:
17                 Q <= Q;
18             2'b01:
19                 Q <= 0;
20             2'b10:
21                 Q <= 1;
22             2'b11:
23                 Q <= 1'bx;
24             default:
25                 Q <= Q;
26         endcase
27     end
28     Q_not <= ~Q;
29 end
30
31 endmodule

```

برای طراحی شماتیک ابتدا نیاز است SRFF را طراحی کنیم. همانطور که گفته شده بود در لیست حساسیت حلقه ی `always` متغیر های `CLR` و `SET` نیز آمده است که باعث می شود این سیگنال ها به طور ناهم زمان کار کنند. سپس اگر این سیگنال ها یک باشند، بر روی حالت های مختلف `SR` سوییچ کیس می زنیم و `Q` را مقدار دهی می کنیم.

و سپس برای خود طراحی نیز ۴ نمونه از `SRFF` طراحی شده می گیریم و سیم ها را همانطور که نمایش داده شده متصل می کنیم.

(ب) این توصیف در واقع سخت افزار یک شمارنده ی جانسون برعکس است. از حالت ۰۰۰۰ شروع می کند و در هر کلاک، نات `MSB` به جای `LSB` می نشیند و همچنین همه ی بیت ها به سمت چپ شیفت می خورند پس شمارنده به اینگونه می شمارد:

```

00001
0001
0011
0111
11112
1110
1100
1000
0000
repeat

```

علاوه بر این سیگنال های `SET` و `CLR` را نیز داریم که به صورت ناهم زمان و `active low` عمل می کنند و هنگام فعال سازی شمارنده را به ترتیب به وضعیت ۱ و وضعیت ۲ می برند.

(ج) .

```

HW1 > TB_johnson_counter.v
1  module TB ();
2
3  reg clk, CLR, SET;
4  wire [3:0]q;
5
6  johnson_counter tb(clk, SET, CLR, q);
7
8  integer i;
9  always #5 clk = ~clk;
10
11 initial begin
12     $monitor($time, ": q= %b ", q,
13             " while CLR is: ", CLR, " and SET is: ", SET);
14     clk = 0;
15     for(i = 0; i < 4; i = i+1) begin
16         {CLR, SET} = i;
17         #85;
18     end
19     $stop();
20 end
21
22
23
24 endmodule //TB
25

```

VSIM99> run -all

```

#           0: q= 0000 while CLR is: 0 and SET is: 0
#           85: q= 0000 while CLR is: 0 and SET is: 1
#          170: q= 1111 while CLR is: 1 and SET is: 0
#          255: q= 1110 while CLR is: 1 and SET is: 1
#          265: q= 1100 while CLR is: 1 and SET is: 1
#          275: q= 1000 while CLR is: 1 and SET is: 1
#          285: q= 0000 while CLR is: 1 and SET is: 1
#          305: q= 0001 while CLR is: 1 and SET is: 1
#          315: q= 0011 while CLR is: 1 and SET is: 1
#          325: q= 0111 while CLR is: 1 and SET is: 1
#          335: q= 1111 while CLR is: 1 and SET is: 1
# Break in Module TB at D:/HWS/DSD/HW1/TB_johnson_counter.v line 19

```

بستر آزمون نوشته شده با نرخ کلاک ۱۰ واحد زمانی کار می کند و هر ۸۵ ثانیه یک بار به یکی از ۴ حالت ورودی های ممکن می رود، دو بیت CLR و SET ورودی های ما هستند. در ۸۵ واحد اول که هر دوی آنها صفر هستند، مدار در وضعیت صفر قرار می گیرد، در ۸۵ واحد بعدی SET در حالت غیر فعال قرار می گیرد و به دلیل فعال بودن CLR همچنان خروجی ها در وضعیت صفر باقی می مانند. در ۸۵ واحد زمانی سوم سیگنال CLR غیرفعال و سیگنال SET فعال می شود و مدار در وضعیت تمام یک قرار می گیرد. و در بخش آخر شبیه سازی که هر دو سیگنال غیرفعال هستند از وضعیت تمام یک شروع به شمردن می کند.

۲- یک رمزکننده اولویت‌دار^۳ ۴ در ۲ را با زبان برنامه‌نویسی وریلاگ با دستورات تخصیص پیوسته^۴ توصیف کنید و برای آن یک ماژول بسترآزمون (ماژول تحریک) نوشته که تمامی حالات را در ابزار شبیه‌سازی ModelSim مورد آزمون قرار دهد.

```

1  ✓ module encoder_4to2 (
2      input [3:0]d ,
3      output [1:0]q, v
4  );
5
6      assign q[1] = d[3] | d[2];
7      assign q[0] = d[3] | (~d[2] & d[1]);
8      assign v = d[3] | d[2] | d[1] | d[0];
9
10
11     endmodule //encoder_8to3
12

```

```

1  module TB_encoder ();
2  reg [3:0]d;
3  wire [1:0]q, v;
4  encoder_4to2 tb0 (d, q, v);
5  integer i;
6  initial begin
7  |   $monitor($time, ": q = %b", q ,
8  |   " for d = %b", d, " v = ", v);
9  |   d = 8'b0;
10 |   for (i = 0; i < 16 ; i = i+1) begin
11 |       #10;
12 |       d = d + 1;
13 |   end
14 |   $stop();
15 end
16
17 endmodule //TB_encoder
18

```

در بالا کد خود سخت افزار و بستر آزمون آن آمده است. خود سخت افزار همانطور که گفته شده بود از دستور assign که دستور تخصیص پیوسته است استفاده شده است. d ورودی های رمزکننده، q خروجی رمزکننده است و v سیگنال معتبر بودن خروجی است. در بستر آزمون نیز خروجی ها را مانیتور می کنیم و روی تمام حالات ممکن d ها حلقه می زنیم و خروجی را بررسی می کنیم، در زیر بخشی از این خروجی آمده است:

```

0: q = 00 for d = 0000 v = 0
10: q = 00 for d = 0001 v = 1
20: q = 01 for d = 0010 v = 1
30: q = 01 for d = 0011 v = 1
40: q = 10 for d = 0100 v = 1
50: q = 10 for d = 0101 v = 1
60: q = 10 for d = 0110 v = 1
70: q = 10 for d = 0111 v = 1
80: q = 11 for d = 1000 v = 1
90: q = 11 for d = 1001 v = 1
100: q = 11 for d = 1010 v = 1
110: q = 11 for d = 1011 v = 1
120: q = 11 for d = 1100 v = 1
130: q = 11 for d = 1101 v = 1
140: q = 11 for d = 1110 v = 1
150: q = 11 for d = 1111 v = 1

```

۳- الف) کد وریلاگ زیر ضرب دو عدد علامت‌دار ۸ بیتی را توصیف می‌کند. برای آن یک ماژول بسترآزمون نوشته و آن را در ابزار ModelSim شبیه‌سازی کنید. سپس نتایج شبیه‌سازی را به ۳ روش (چاپ در خروجی، نمایش موج‌ها و فایل vcd) گزارش کنید.

ب) در صورتی که مدار دارای اشکال است، ورودی آزمونی که اشکال را تشخیص می‌دهد، مشخص کنید؛ اگر نیست، توضیح دهید چگونه از صحت مدار خود اطمینان یافتید.

```
`define width 8
`timescale 1ns/1ps

module mult (p, x, y);

    parameter width=`width;
    parameter N = `width/2;
    input[width-1:0]x, y;
    output[width+width-1:0]p;
    reg [2:0] cc[N-1:0];
    reg [width:0] pp[N-1:0];
    reg [width+width-1:0] spp[N-1:0];
    reg [width+width-1:0] prod;
    wire [width:0] inv_x;
    integer kk,ii;

    assign inv_x = {~x[width-1],~x}+1;

    always @ (x or y or inv_x)
    begin
        cc[0] = {y[1],y[0],1'b0};
        for(kk=1;kk<N;kk=kk+1)
            cc[kk] = {y[2*kk+1],y[2*kk],y[2*kk-1]};

        for(kk=0;kk<N;kk=kk+1) begin
            case(cc[kk])
                3'b001 , 3'b010 : pp[kk] = {x[width-1],x};
                3'b011 : pp[kk] = {x,1'b0};
                3'b100 : pp[kk] = {inv_x[width-1:0],1'b0};
                3'b101 , 3'b110 : pp[kk] = inv_x;
                default : pp[kk] = 0;
            endcase
            spp[kk] = $signed(pp[kk]);
            for(ii=0;ii<kk;ii=ii+1)
                spp[kk] = {spp[kk],2'b00};
            end //for(kk=0;kk<N;kk=kk+1)

            prod = spp[0];
            for(kk=1;kk<N;kk=kk+1)
                prod = prod + spp[kk];
            end

            assign p = prod;
        endmodule
```

(آ) مدل شبیه سازی شده به این صورت است:

```
HW1 > TB_multiplier.v
1  module TB_multiplier ();
2
3  reg signed [7:0] A, B;
4  reg signed [15:0] prod;
5  wire signed [15:0] res;
6
7  multiplier tb0 (res, A, B);
8  integer signed i, j;
9  initial begin
10
11     for (i = 0; i < 256; i=i+1)
12         for (j = 0; j < 256; j=j+1) begin
13             A = i; B = j;
14             prod = A * B;
15             #10;
16             if (prod - res != 0)
17                 $display("result of the verilog program is ", res
18                 , "\n but product is ", prod, "\n and A and B are      "
19                 , A, "      ", B,
20                 " \n=====");
21         end
22
23     $stop();
24 end
25
26 initial begin
27     $dumpfile("TB_multiplier.vcd");
28     $dumpvars;
29 end
30
31 endmodule //TB_multiplier
32
33
34
35
36
```

```
HW1 > multiplier.v
1  `define width 8
2  `timescale 1ns/1ps
3
4  module multiplier (
5      P, x, y
6  );
7
8  parameter width = `width;
9  parameter N = `width/2;
10 input [width-1:0] x, y;
11 output [width+width-1:0] p;
12 reg [2:0] cc[N-1:0];
13 reg [width:0] pp[N-1:0];
14 reg [width+width-1:0] spp[N-1:0];
15 reg [width+width-1:0] prod;
16 wire [width:0] inv_x;
17 integer kk, ii;
18
19 assign inv_x = {~x[width-1], ~x} + 1;
20
21 always @(x or y or inv_x) begin
22     cc[0] = {y[1], y[0], 1'b0};
23     for (kk = 1; kk < N; kk = kk+1)
24         cc[kk] = {y[2*kk+1], y[2*kk], y[2*kk-1]};
25
26     for (kk = 0; kk < N; kk = kk + 1) begin
27         case (cc[kk])
28             3'b001 , 3'b010 : pp[kk] = {x[width-1], x};
29             3'b011 : pp[kk] = {x, 1'b0};
30             3'b100 : pp[kk] = {inv_x[width-1:0], 1'b0};
31             3'b101 , 3'b110 : pp[kk] = inv_x;
32             default : pp[kk] = 0;
33         endcase
34
35         spp[kk] = $signed (pp[kk]);
36         for (ii = 0; ii < kk ; ii = ii + 1)
37             spp[kk] = {spp[kk], 2'b00};
38     end
39
40     prod = spp[0];
41     for (kk = 1; kk < N; kk = kk+1) begin
42         prod = prod + spp[kk];
43     end
44 end
45
46 assign p = prod;
47
48 endmodule //multiplier
```

بستر آزمون ساخته شده تمام حالات ضرب را برای دو عدد ۸ بیتی علامت دار شبیه سازی می کند و اگر حاصل مدار با حاصل ضرب برابر نبود این تفاوت را برای ما نشان می دهد. این نمایش در خروجی به این صورت است:


```

Transcript
File Edit View Bookmarks Window Help


# but product is 4992
# and A and B are -128 -39
# =====
# result of the verilog program is 4352
# but product is 4864
# and A and B are -128 -38
# =====
# result of the verilog program is 3840
# but product is 4352
# and A and B are -128 -34
# =====
# result of the verilog program is -4096
# but product is 4096
# and A and B are -128 -32
# =====
# result of the verilog program is -4224
# but product is 3968
# and A and B are -128 -31
# =====
# result of the verilog program is -4864
# but product is 3840
# and A and B are -128 -30
# =====
# result of the verilog program is -4480
# but product is 3712
# and A and B are -128 -29
# =====
# result of the verilog program is -4608
# but product is 3584
# and A and B are -128 -28
# =====
# result of the verilog program is -4736
# but product is 3456
# and A and B are -128 -27
# =====
# result of the verilog program is -5376
# but product is 3328
# and A and B are -128 -26
# =====
# result of the verilog program is -4992
# but product is 3200
# and A and B are -128 -25
# =====
# result of the verilog program is 1024
# but product is 3072
# and A and B are -128 -24
# =====
# result of the verilog program is 896
# but product is 2944
# and A and B are -128 -23
# =====
# result of the verilog program is 2304
# but product is 2816
# and A and B are -128 -22
# =====
# result of the verilog program is 1792
# but product is 2304
# and A and B are -128 -18
# =====
# result of the verilog program is 1280
# but product is 1792

```

در نمایش موج به این صورت است:

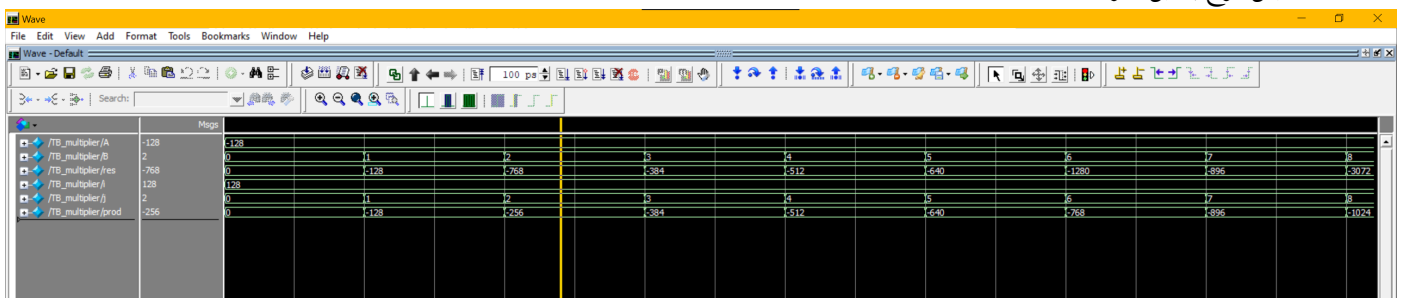

و در فایل vcd به این صورت است:

 

(ب) همانطور که دیدید این مدار کاملاً صحیح نیست و زمانی که $A = -128$ است دچار مشکل می شود. به طور خاص می توان به حالت $A = -128, B = -38$ اشاره کرد.

```
# =====  
# result of the verilog program is    4352  
# but product is    4864  
# and A and B are    -128    -38  
# =====
```